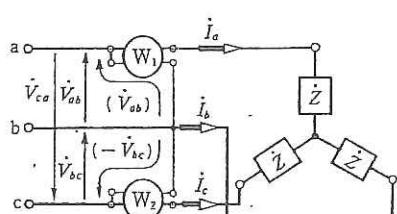


## 『2電力計法による三相電力の測定』

「2電力計法による三相電力の測定」の説明用に使用する次の(b)図を発光ダイオードを用いて製作しました。

2つの単相電力計を用いて三相電力を測定する場合、負荷の力率と電力計の指示を曲線に表すと(b)図のようになります。この図を説明するときに、 $W_1$ の指示値 $P_1$ 、 $W_2$ の指示値 $P_2$ の代数和が三相電力 $P = P_1 + P_2$ となる。また、力率角 $\phi$ が $\pi/3$  [rad]を超えると片方の電力計の指針が逆に振れるので $P = P_1 + (-P_2)$ となることをより理解しやすく、しかも記憶に残り、興味・関心を持つようにと思い製作しました。



(a) 平衡三相回路

2電力計法による電力の測定


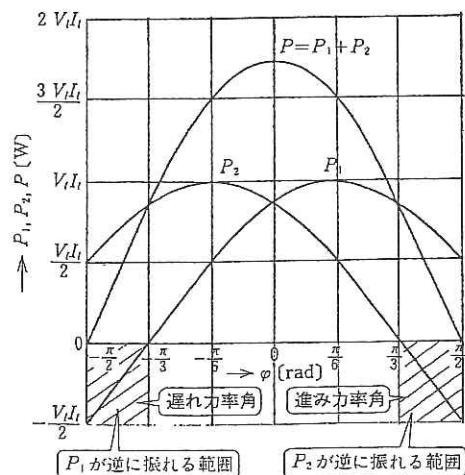


図 (b) 負荷の力率角と電力計の指示

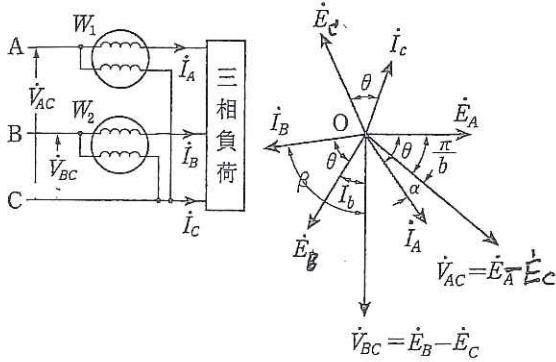

第2図

### (3) 三相3線式の有効電力測定

勿論、ブロンデルの定理により(3-1)個の電力計で測定する二電力計間接測定が用いられる。

第2図に、対称三相平衡負荷回路を例にとって、接続図とベクトル図を示す。ただし、相順はA→B→Cとする。W<sub>1</sub>の電圧コイルには、

$$\dot{V}_{AC} = -\dot{V}_{CA} = \dot{E}_A - \dot{E}_C \quad \dots \dots \dots \textcircled{10}$$

W<sub>2</sub>の電圧コイルには、

$$\dot{V}_{BC} = \dot{E}_B - \dot{E}_C \quad \dots \dots \dots \textcircled{11}$$

の電圧が加わる。したがって、W<sub>1</sub>及びW<sub>2</sub>の指示は、それぞれ、(12), (13)式のようになる。

$$\begin{aligned} W_1 &= V_{AC}I_A \cos \alpha \\ &= VI \cos\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) \quad \dots \dots \dots \textcircled{12} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_2 &= V_{BC}I_B \cos \beta \\ &= VI \cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) \quad \dots \dots \dots \textcircled{13} \end{aligned}$$

W<sub>1</sub>+W<sub>2</sub>の値は、

$$\begin{aligned} W &= W_1 + W_2 \\ &= VI \left\{ \cos\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) \right\} \\ &= VI \left( \cos \theta \cdot \cos \frac{\pi}{6} + \sin \theta \cdot \sin \frac{\pi}{6} \right. \\ &\quad \left. + \cos \theta \cdot \cos \frac{\pi}{6} - \sin \theta \cdot \sin \frac{\pi}{6} \right) \\ &= VI \left( 2 \cos \theta \cos \frac{\pi}{6} \right) \\ &= VI \cdot 2 \cos \theta \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \sqrt{3} VI \cos \theta \quad \dots \dots \dots \textcircled{14} \end{aligned}$$

となり、三相電力を示すことになる。

ただし、 $\theta = \frac{\pi}{3}$  ( $60^\circ$ ,  $\cos \frac{\pi}{3} = 0.5$ 以下)以上

では、W<sub>2</sub>の指示は負となるので、

$$W = W_1 + (-W_2) \quad \dots \dots \dots \textcircled{15}$$

として計算する。

## 2. 三相無効電力の測定計算

### (1) 三相3線式の無効電力測定

第2図の二電力計において、W<sub>1</sub>-W<sub>2</sub>の値を求めるに、(12), (13)式から、

$$\begin{aligned} W_1 - W_2 &= VI \left\{ \cos\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) \right\} \\ &= VI \left( \cos \theta \cdot \cos \frac{\pi}{6} + \sin \theta \cdot \sin \frac{\pi}{6} \right. \\ &\quad \left. - \cos \theta \cdot \cos \frac{\pi}{6} - \sin \theta \cdot \sin \frac{\pi}{6} \right) \\ &= VI \left( 2 \sin \theta \cdot \sin \frac{\pi}{6} \right) \\ &= VI \cdot 2 \sin \theta \cdot \frac{1}{2} \\ &= VI \sin \theta \quad \dots \dots \dots \textcircled{16} \end{aligned}$$

したがって、三相無効電力Qは、

$$Q = \sqrt{3}(W_1 - W_2) = \sqrt{3}VI \sin \theta \quad \dots \dots \dots \textcircled{17}$$

として求まる。




また、力率cosθも、P, Qおよび(14), (17)式から次のように(18)式が求められる。

$$\cos \theta = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$$
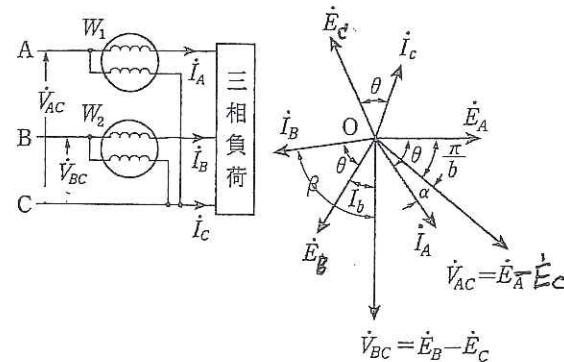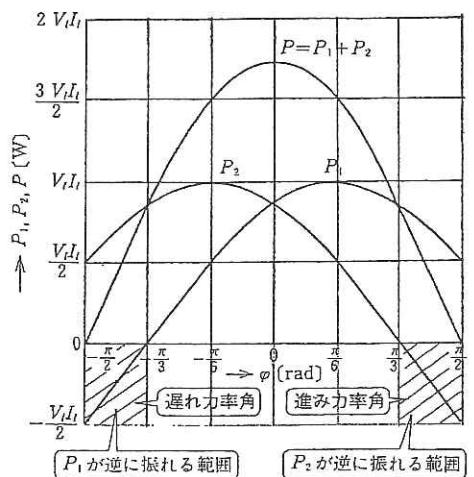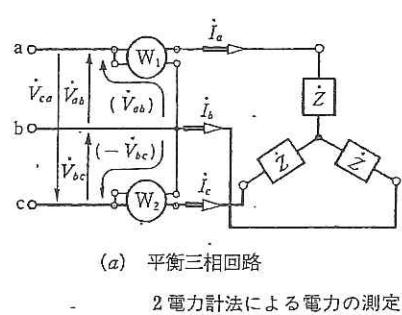
## 『2電力計法による三相電力の測定』

「2電力計法による三相電力の測定」の説明用に使用する次の(b)図を発光ダイオードを用いて製作しました。

2つの単相電力計を用いて三相電力を測定する場合、負荷の力率と電力計の指示を曲線に表すと(b)図のようになります。この図を説明するときに、 $W_1$ の指示値 $P_1$ 、 $W_2$ の指示値 $P_2$ の代数和が三相電力 $P = P_1 + P_2$ となる。また、力率角 $\phi$ が $\pi/3$  [rad]を超えると片方の電力計の指針が逆に振れるので $P = P_1 + (-P_2)$ となることをより理解しやすく、しかも記憶に残り、興味・関心を持つようにと思い製作しました。



第2図

### (3) 三相3線式の有効電力測定

勿論、プロンデルの定理により(3-1)個の電力計で測定する二電力計間接測定が用いられる。

第2図に、対称三相平衡負荷回路を例にとって、接続図とベクトル図を示す。ただし、相順は $A \rightarrow B \rightarrow C$ とする。 $W_1$ の電圧コイルには、

$$\dot{V}_{AC} = -\dot{V}_{CA} = \dot{E}_A - \dot{E}_C \quad \text{.....(10)}$$

$W_2$ の電圧コイルには、

$$\dot{V}_{BC} = \dot{E}_B - \dot{E}_C \quad \text{.....(11)}$$

の電圧が加わる。したがって、 $W_1$ 及び $W_2$ の指示は、それぞれ、(12)、(13)式のようになる。

$$W_1 = V_{AC} I_A \cos \alpha \quad \text{.....(12)}$$

$$W_2 = V_{BC} I_D \cos \beta \quad \text{.....(13)}$$

$W_1 + W_2$ の値は、

$$\begin{aligned} W &= W_1 + W_2 \\ &= VI \left\{ \cos \left( \theta - \frac{\pi}{6} \right) + \cos \left( \theta + \frac{\pi}{6} \right) \right\} \\ &= VI \left( \cos \theta \cdot \cos \frac{\pi}{6} + \sin \theta \cdot \sin \frac{\pi}{6} \right. \\ &\quad \left. + \cos \theta \cdot \cos \frac{\pi}{6} - \sin \theta \cdot \sin \frac{\pi}{6} \right) \\ &= VI \left( 2 \cos \theta \cos \frac{\pi}{6} \right) \\ &= VI \cdot 2 \cos \theta \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \sqrt{3} VI \cos \theta \end{aligned} \quad \text{.....(14)}$$

となり、三相電力を示すことになる。

ただし、 $\theta = \frac{\pi}{3}$  ( $60^\circ$ ,  $\cos \frac{\pi}{3} = 0.5$ 以下)以上では、 $W_2$ の指示は負となるので、

$$W = W_1 + (-W_2) \quad \text{.....(15)}$$

として計算する。

## 2. 三相無効電力の測定計算

### (1) 三相3線式の無効電力測定

第2図の二電力計において、 $W_1 - W_2$ の値を求めるとき、(12)、(13)式から、

$$\begin{aligned} W_1 - W_2 &= VI \left\{ \cos \left( \theta - \frac{\pi}{6} \right) - \cos \left( \theta + \frac{\pi}{6} \right) \right\} \\ &= VI \left( \cos \theta \cdot \cos \frac{\pi}{6} + \sin \theta \cdot \sin \frac{\pi}{6} \right. \\ &\quad \left. - \cos \theta \cdot \cos \frac{\pi}{6} - \sin \theta \cdot \sin \frac{\pi}{6} \right) \\ &= VI \left( 2 \sin \theta \cdot \sin \frac{\pi}{6} \right) \\ &= VI \cdot 2 \sin \theta \cdot \frac{1}{2} \\ &= VI \sin \theta \end{aligned} \quad \text{.....(16)}$$

したがって、三相無効電力 $Q$ は、

$$Q = \sqrt{3} (W_1 - W_2) = \sqrt{3} VI \sin \theta \quad \text{.....(17)}$$

として求まる。

また、力率 $\cos \theta$ も、 $P$ 、 $Q$ および(14)、(17)式から次のように(18)式が求められる。

$$\cos \theta = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$$