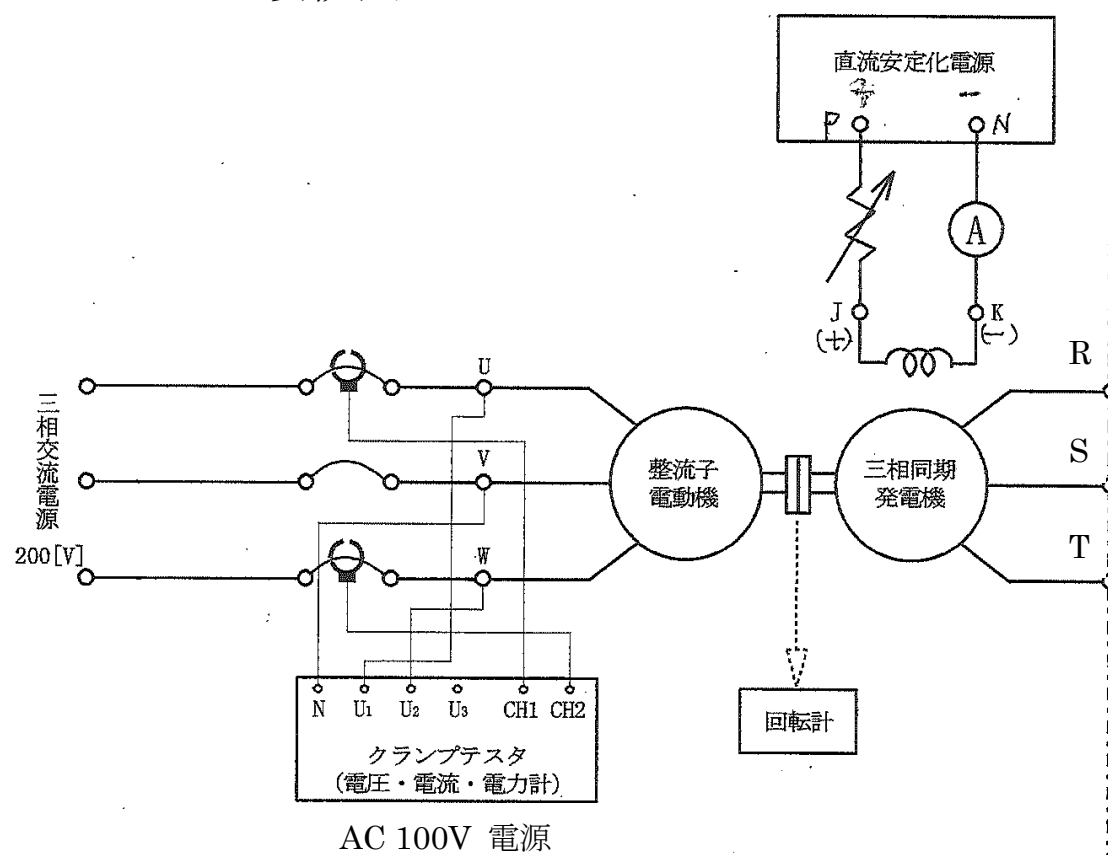


三相同期発電機の特性試験

接続図




上記の図の通りに配線後、それぞれの試験を行う。


試験装置の R、S、T のそれぞれを試験内容に合わせ配線する。

- ・ 無負荷試験
- ・ 短絡試験
- ・ 実負荷試験


※実負荷試験は総合負荷装置に接続する。

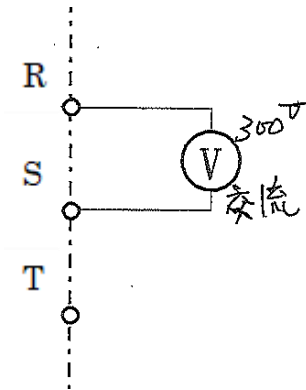

無負荷試験

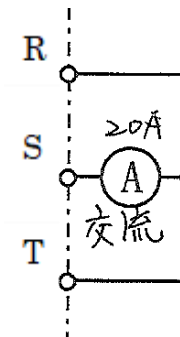

短絡試験

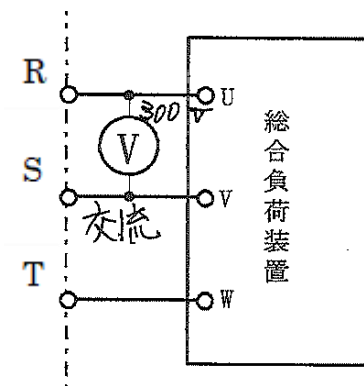

実負荷試験