


補足資料

回路を考えるのが難しいときは

工学基礎実験 K3

初めてで難しいひとに 1/2


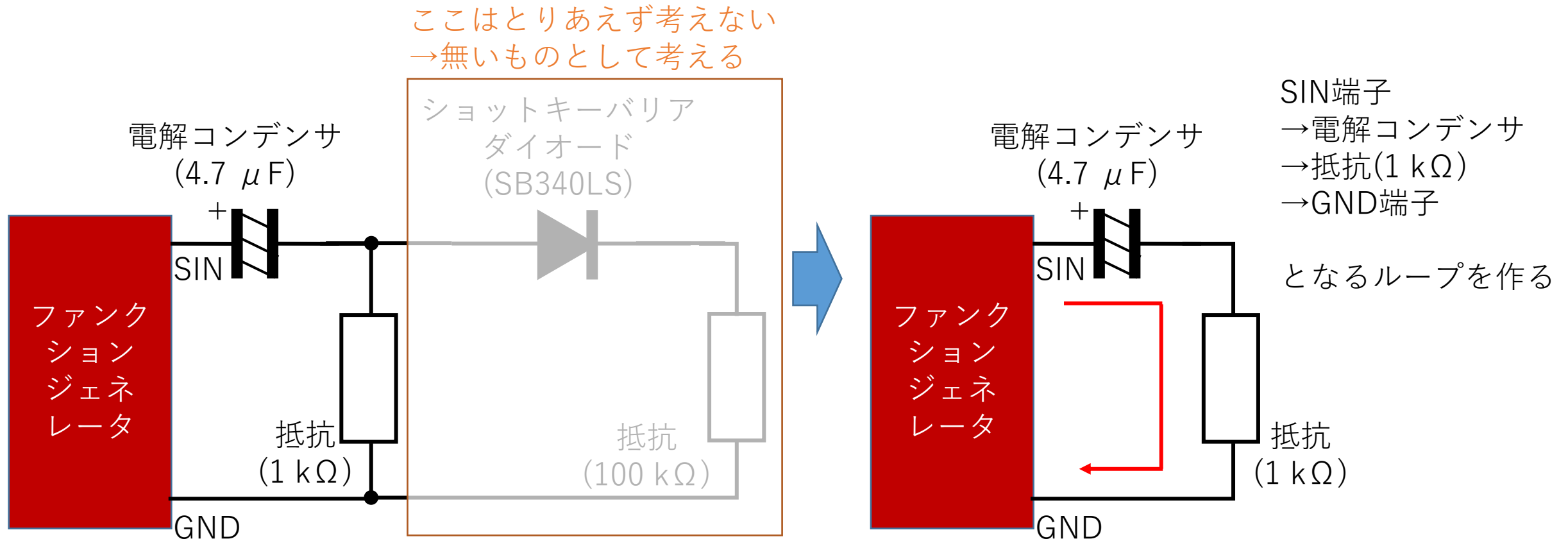
- 回路を作成する際は、+ (今回はファンクションジェネレータのSIN端子) から GND(0Vに流れるループを作っていく)



初めてで難しいひとに 2/2

- 回路を作成する際は、+ (今回はファンクションジェネレータのSIN端子) から GND(0Vに流れるループを作っていく)

1/2で作った回路

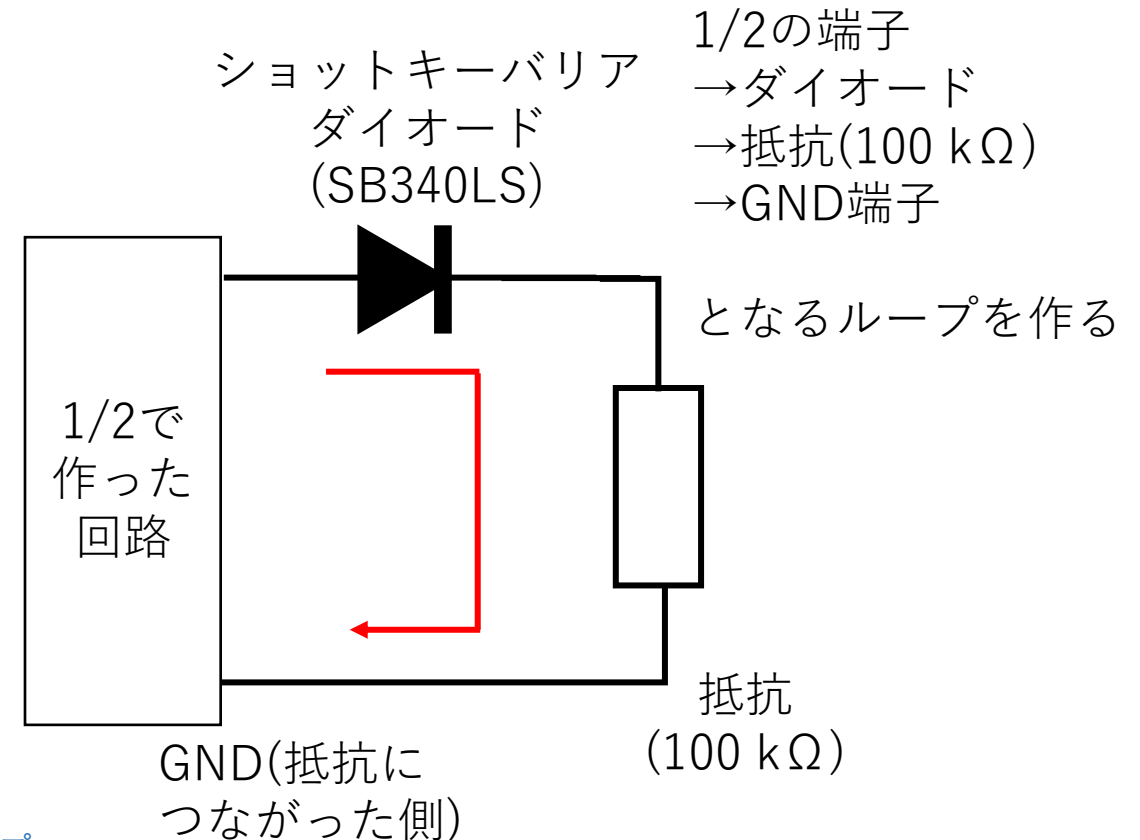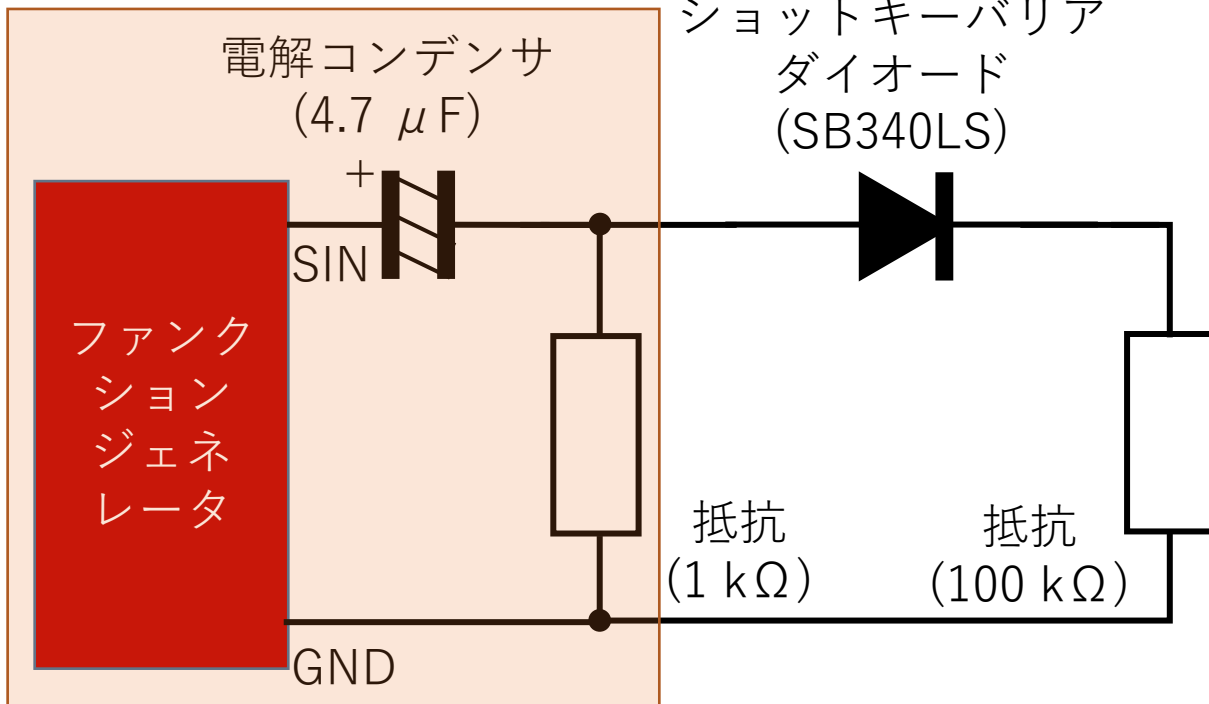


補足資料

提出用スクリーンキャプチャの例



工学基礎実験 K3

提出用スクリーンキャプチャの参考例

- 波形が見やすいこと(1周期以上見えること)

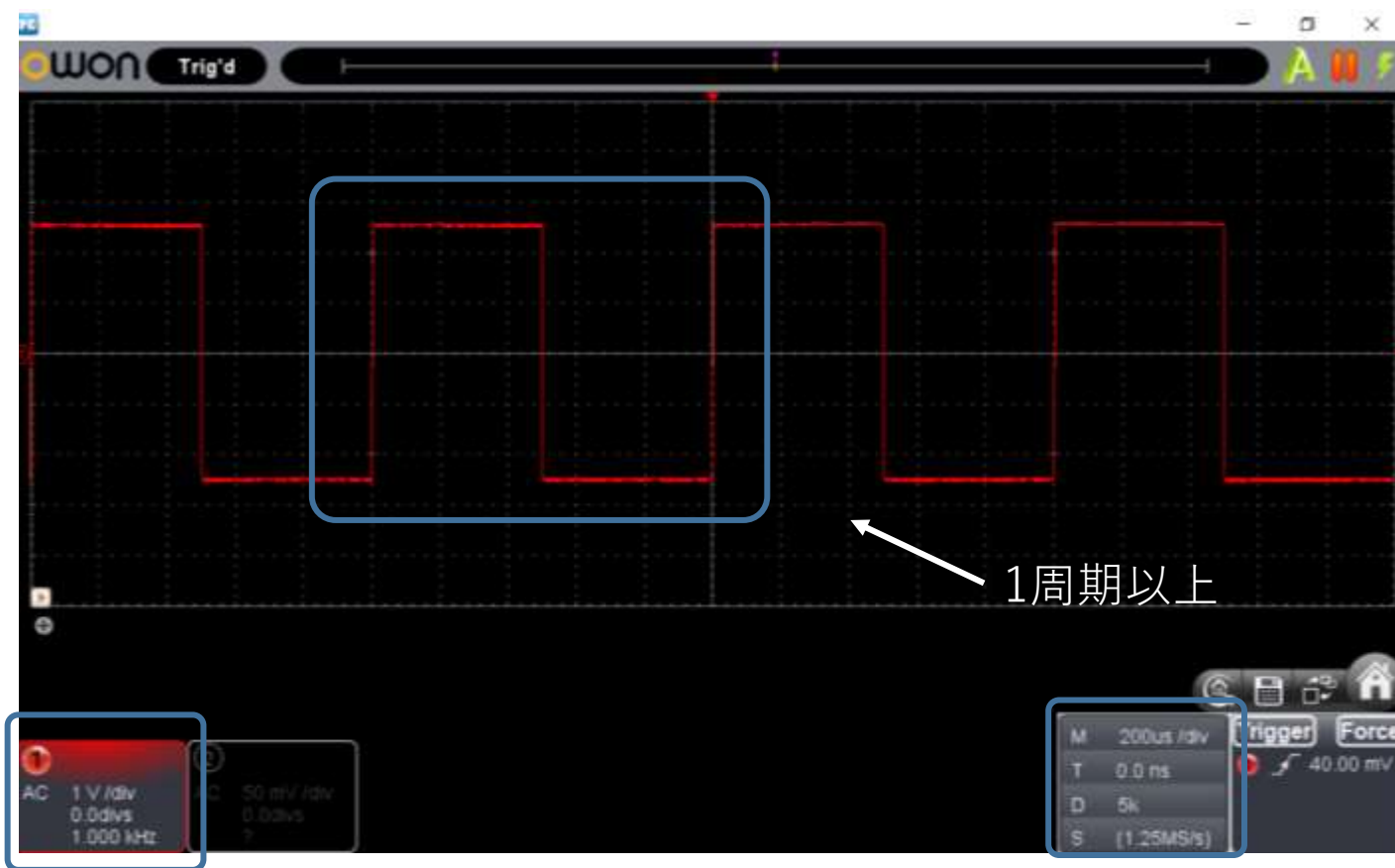

この画面が取れるとよい

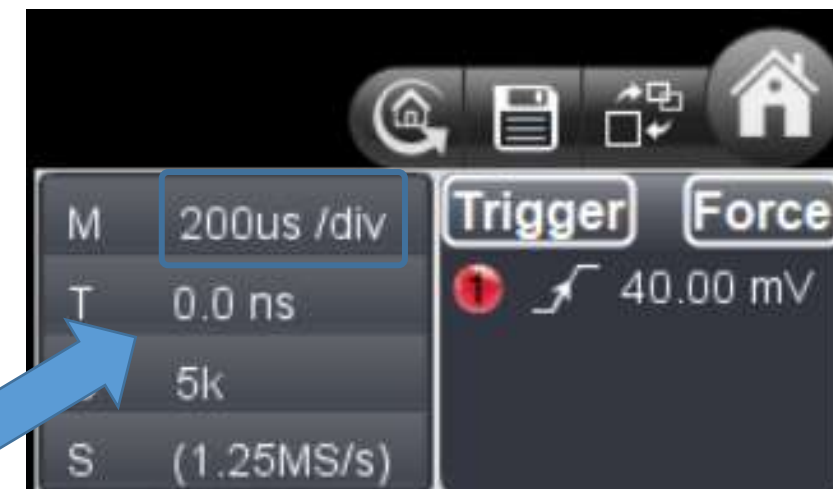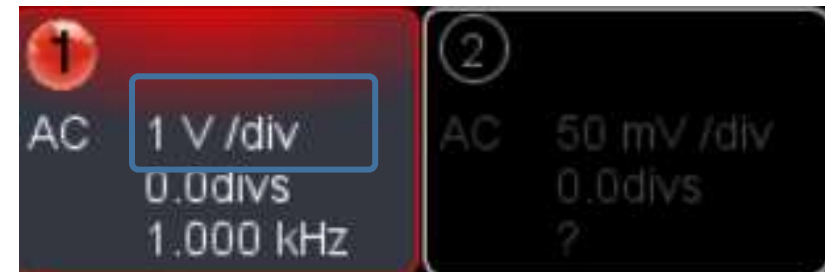

ファイル名は
学籍番号+自分の名前+何個目の課題か